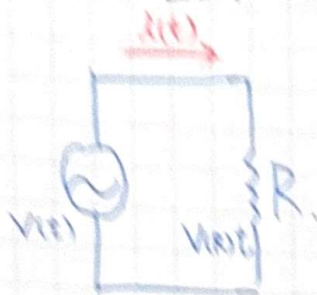


# CH9. 基本交流電路.

## 9-1 基本元件組成.

### 純電阻電路.




$$i(t) = \frac{v_R(t)}{R} = \frac{V_m}{R} \sin(\omega t + \theta_v) \\ = I_m \sin(\omega t + \theta_i)$$

$$\bar{V}_R = \bar{V} = V_{rms} \angle \theta_v, \quad \bar{I}_R = I_{rms} \angle \theta_i$$

$$\bar{R} = \frac{\bar{V}}{\bar{I}} = \frac{V_{rms}}{I_{rms}} \angle 0^\circ = R \angle 0^\circ$$

相位差等於 0  $\theta_v = \theta_i$

### 純電容電路.

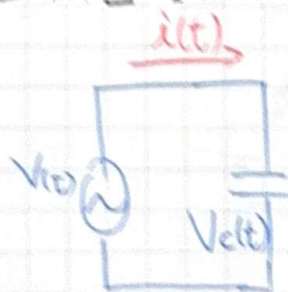

$$\bar{V}_C = \bar{V} = V_{rms} \angle \theta_v$$

$$\bar{I}_C = \bar{I} = I_{rms} \angle \theta_i$$

電容抗  $X_C$


$$\bar{X}_C = -jX_C$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

$i$  領先  $v$   $90^\circ$

$$\theta_v - \theta_i = -90^\circ$$

# 純電感電路.

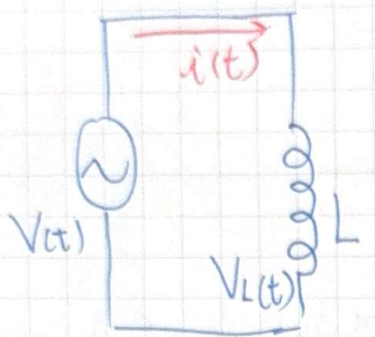

$$\bar{V}_L = \bar{V} = V_{rms} \angle (\theta_i + 90^\circ)$$

$$\bar{I}_L = \bar{I} = I_{rms} \angle (\theta_v - 90^\circ)$$


電感抗  $X_L$ .

$$\bar{X}_L = jX_L$$


$$X_L = \omega L = 2\pi fL$$

$i$  落後  $v$   $90^\circ$

$$\theta_v - \theta_i = 90^\circ$$

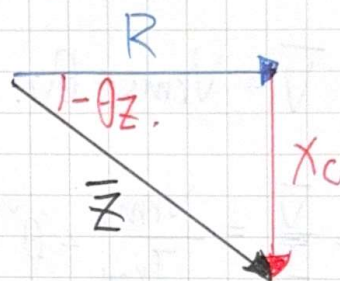

9-2. RC 串聯電路.

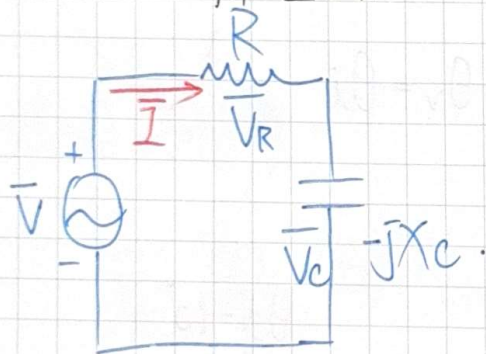

阻抗


$$\bar{Z} = R + (-jX_C)$$

$$= \sqrt{R^2 + X_C^2} \angle \tan^{-1} \frac{-X_C}{R}$$

$$= Z \angle \theta_z$$

$$\bar{I}_R = \bar{I}_C = \frac{\bar{V}}{\bar{Z}}$$
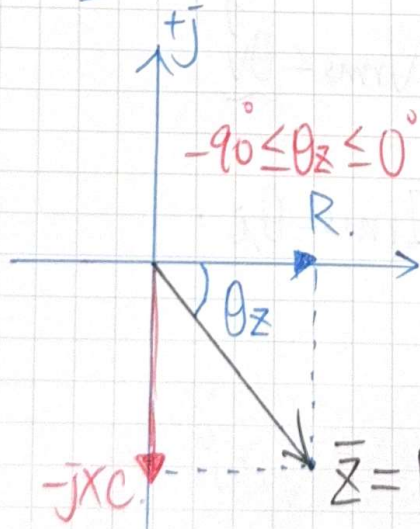
$$\bar{V}_R = \bar{I}_R \bar{R} = (I \angle \theta_i)(R \angle 0^\circ)$$




$$\bar{Z} = R - jX_C$$

$$\bar{V}_C = \bar{I}_C \bar{X}_C = (I \angle \theta_i)(X_C \angle -90^\circ)$$




# 9-3 RL 串聯電路.

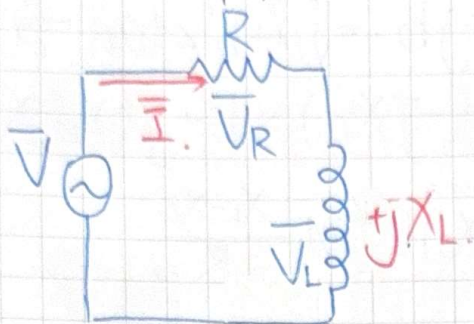


阻抗.

$$\bar{Z} = R + jX_L = \sqrt{R^2 + X_L^2} \angle \tan^{-1} \frac{X_L}{R}$$

$$= Z \angle \theta_Z$$

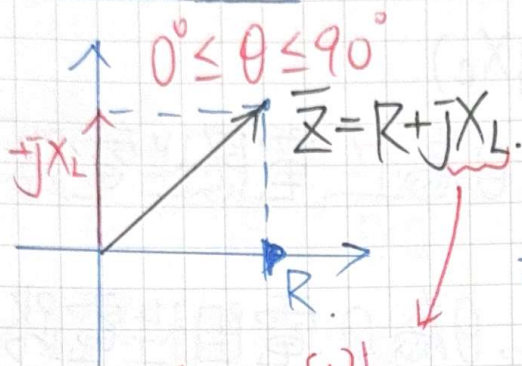
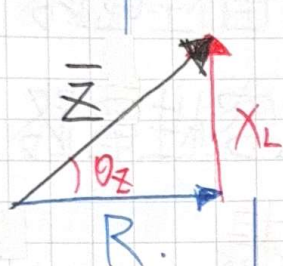
$$\bar{V}_R = \bar{I}_R \bar{R} = (I \angle \theta_i)(R \angle 0^\circ)$$




$$\bar{V}_L = \bar{I}_L \bar{X}_L = (I \angle \theta_i)(X_L \angle 90^\circ)$$

RC 串聯


RL 串聯

$\bar{Z}$	$R + (-jX_C)$	$R + jX_C$
$\bar{I}$	$\frac{\bar{E}}{\bar{Z}} = \bar{I}_R = \bar{I}_C$	$\frac{\bar{E}}{\bar{Z}} = \bar{I}_R = \bar{I}_L$
$\bar{V}_R$	$\bar{I}_R \bar{R} = (I \angle \theta_i)(R \angle 0^\circ)$	$\bar{I}_R \bar{R} = (I \angle \theta_i)(R \angle 0^\circ)$
$\bar{V}_C / \bar{V}_L$	$\bar{I} \bar{X}_C = (I \angle \theta_i)(X_C \angle -90^\circ)$	$\bar{I} \bar{X}_L = (I \angle \theta_i)(X_L \angle 90^\circ)$

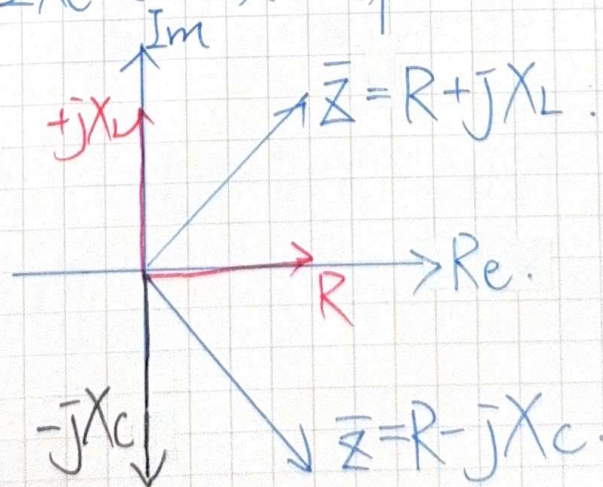



# 9-4 RLC 串聯電路.

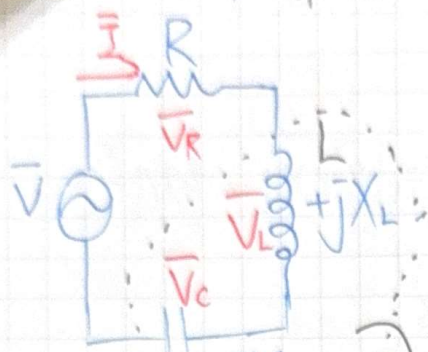


阻抗  $\bar{Z} = a + jb = \sqrt{a^2 + b^2} \angle \tan^{-1} \frac{b}{a}$

$$\bar{Z} = R + jX_L + (-jX_C) = R + j(X_L - X_C)$$

$$= \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \angle \tan^{-1} \frac{X_L - X_C}{R}$$

$-90^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$

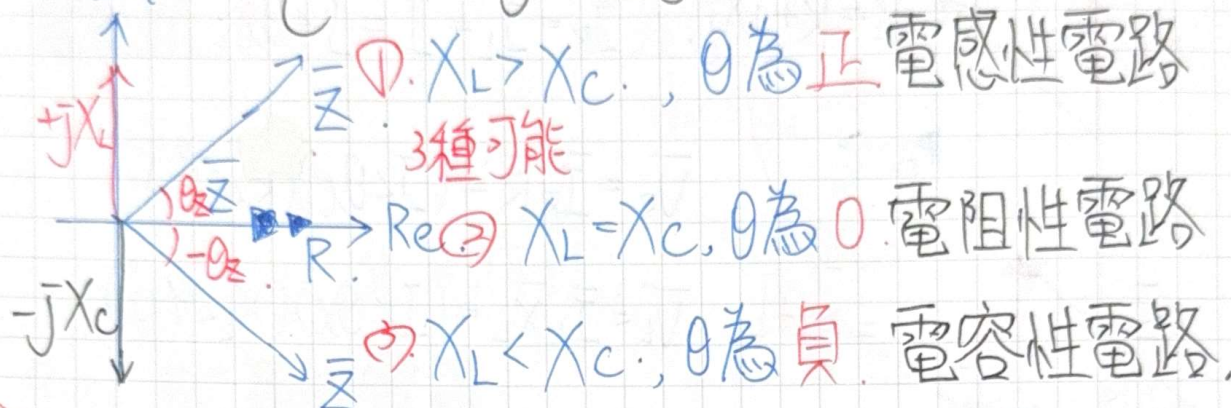

$\bar{I} = \bar{I}_R = \bar{I}_L = \bar{I}_C$  RC, RL, RLC 的  $\bar{I}$  都一樣

$= I \angle \theta_i$

$$\bar{V}_R = \bar{I}_R \bar{R} = (I \angle \theta_i)(R \angle 0^\circ) = IR \angle \theta_i$$

$$\bar{V}_L = \bar{I}_L \bar{X}_L = (I \angle \theta_i)(X_L \angle 90^\circ) = IX_L \angle \theta_i + 90^\circ$$

$$\bar{V}_C = \bar{I}_C \bar{X}_C = (I \angle \theta_i)(X_C \angle -90^\circ) = IX_C \angle \theta_i - 90^\circ$$



## 9-5 RC 並聯電路

導納: 阻抗的倒數 (S)

電納: 電抗的倒數

① 電導:

$$\bar{G} = \frac{1}{R} = \frac{1}{R \angle 0^\circ} = \frac{1}{R} = G$$

② 電容納:

$$\bar{B}_C = \frac{1}{X_C} = \frac{1}{X_C \angle -90^\circ} = \frac{1}{X_C} \angle 90^\circ = jB_C$$

③ 導納:

$$\bar{Y} = \frac{1}{Z} = G + jB_C = \sqrt{G^2 + B_C^2} \angle \tan^{-1} \frac{B_C}{G} = Y \angle \theta_Y$$

\* 並聯 V 相同.  $\bar{V}_R = \bar{V}_C = \bar{V} = V \angle \theta_V$


④ 電流:


$$\bar{I}_R = \frac{\bar{V}_R}{R} = \bar{V} \bar{G} = (V \angle \theta_V)(G \angle 0^\circ) = VG \angle \theta_V$$

$$\bar{I}_C = \frac{\bar{V}_C}{X_C} = \bar{V} \bar{B}_C = (V \angle \theta_V)(B_C \angle 90^\circ) = V B_C \angle \theta_V + 90^\circ$$

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{Z} = \bar{V} \bar{Y} = (V \angle \theta_V)(Y \angle \theta_Y)$$

$$= \bar{I}_R + \bar{I}_C$$

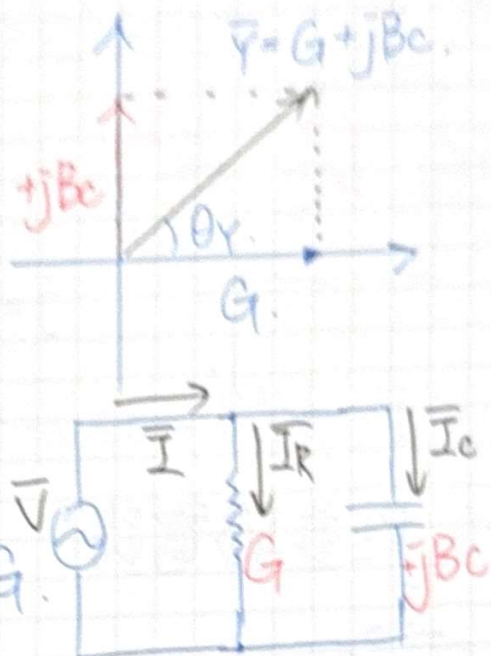


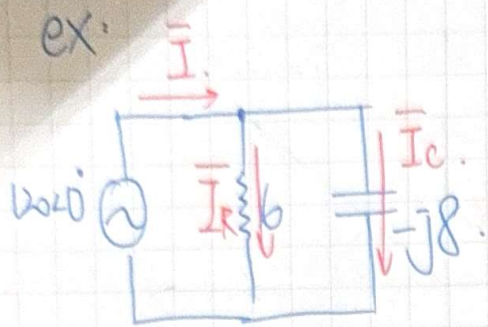


(1)  $\bar{I}_R = \frac{120 \angle 0^\circ}{6 \angle 0^\circ} = 20 \text{ A}$   
 $\bar{I}_C = \frac{120 \angle 0^\circ}{8 \angle -90^\circ} = 15 \angle 90^\circ = j15 \text{ A}$

$\bar{I} = 20 + j15 = 25 \angle 37^\circ \text{ A}$

(2)  $\bar{Z} = \frac{120 \angle 0^\circ}{25 \angle 37^\circ} = 4.8 \angle -37^\circ \Omega$

9-6. RL 並聯電路.

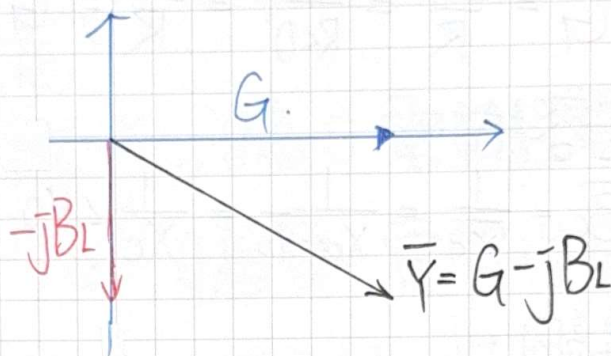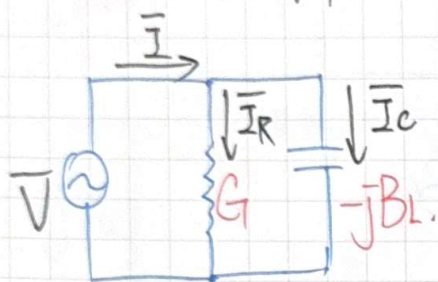

① 電導:

$\bar{G} = \frac{1}{R} = \frac{1}{R} = G$

② 電感納:

$\bar{B}_L = \frac{1}{X_L} = \frac{1}{X_L \angle 90^\circ} = -jB_L$

③ 導納:

$\bar{Y} = \frac{1}{\bar{Z}} = G - jB_L = \sqrt{G^2 + B_L^2} \angle -\tan^{-1} \frac{B_L}{G}$

④ 電流:

$\bar{I}_R = \frac{\bar{V}_R}{R} = (V \angle \theta_V)(G \angle 0^\circ)$


$\bar{I}_L = \frac{\bar{V}_L}{X_L} = (V \angle \theta_V)(B_L \angle -90^\circ)$

$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{\bar{Z}} = (V \angle \theta_V)(Y \angle \theta_Y) = \bar{I}_R + \bar{I}_L$



ex:
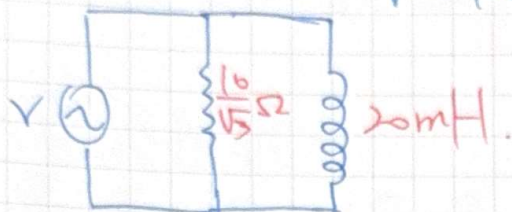
$$V = 100\sqrt{2} \sin(500t + 60^\circ) \text{ V}$$



$$B_L = \frac{1}{X_L} = \frac{1}{500 \times 20 \times 10^{-3}} = \frac{1}{10} \text{ S}$$

$$G = \frac{\sqrt{3}}{10} \text{ S}$$


$$\bar{Y} = \frac{\sqrt{3}}{10} - j\frac{1}{10} = \frac{1}{5} \angle -30^\circ \text{ S}$$

$$\bar{V} = 100 \angle 60^\circ \text{ V}$$

$$\begin{aligned} \text{ii) } \bar{I} &= (100 \angle 60^\circ) \left( \frac{1}{5} \angle -30^\circ \right) \\ &= 20 \angle 30^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

$$i(t) = 20\sqrt{2} \sin(500t + 30^\circ) \text{ A}$$

## 9-7 RLC 並聯電路

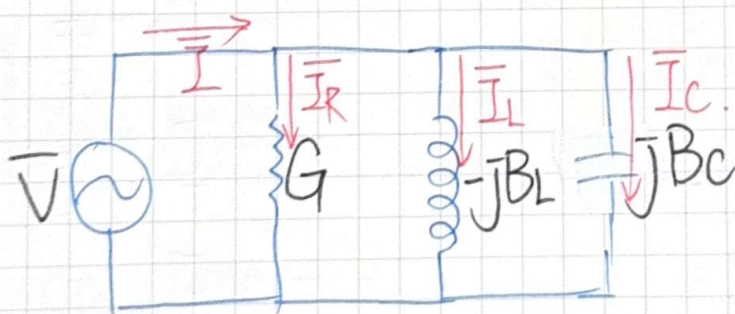

$$\bar{G} = \frac{1}{R} = \frac{1}{R \angle 0^\circ} = \frac{1}{R} = G$$

$$\bar{B}_L = \frac{1}{X_L} = \frac{1}{X_L \angle 90^\circ} = \frac{1}{X_L} \angle -90^\circ = -jB_L$$

$$\bar{B}_C = \frac{1}{X_C} = \frac{1}{X_C \angle -90^\circ} = \frac{1}{X_C} \angle 90^\circ = jB_C$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{\bar{Z}} = \bar{G} + \bar{B}_L + \bar{B}_C.$$

$$= G + j(B_C - B_L).$$

$$= \sqrt{G^2 + (B_C - B_L)^2} \angle \tan^{-1} \frac{B_C - B_L}{G}.$$

$$-90^\circ \leq \theta_Y \leq 90^\circ$$

並聯電壓相同

電阻電流

$$\bar{I}_R = \frac{\bar{V}_R}{R} = (V \angle \theta_V)(G \angle 0^\circ) = VG \angle \theta_V.$$

電感電流

$$\bar{I}_L = \frac{\bar{V}_L}{X_L} = (V \angle \theta_V)(B_L \angle -90^\circ)$$

電容電流

$$\bar{I}_C = \frac{\bar{V}_C}{X_C} = (V \angle \theta_V)(B_C \angle 90^\circ)$$

$$\begin{cases} \text{電感性} & \theta_V > \theta_i \\ \text{電容性} & \theta_V < \theta_i \\ \text{電阻性} & \theta_V = \theta_i \end{cases}$$



# 9-8 RLC串並聯電路.

串↔並  
轉換

電路阻抗:

串  $\bar{Z}_s = R_s + jX_s$   $\swarrow \begin{matrix} -X_c \\ +X_L \end{matrix}$

並  $G_p + jB_p$   $\swarrow \begin{matrix} -B_L \\ +B_C \end{matrix}$

導納

$$\bar{Y}_s = \frac{1}{\bar{Z}_s}$$

$$= \frac{1}{(R_s + jX_s)(R_s - jX_s)}$$

$$= \frac{R_s - jX_s}{R_s^2 + X_s^2}$$

$$= \frac{R_s}{R_s^2 + X_s^2} - j \frac{X_s}{R_s^2 + X_s^2}$$

$$= G_s + B_s$$

串  $\left\{ \begin{array}{l} R_p = \frac{R_s^2 + X_s^2}{R_s} \\ Y_{ip} = \frac{R_s^2 + X_s^2}{X_s} \end{array} \right.$

↓  $\left\{ \begin{array}{l} R_s = \frac{R_p X_p}{R_p + X_p} \\ X_s = \frac{R_p X_p}{R_p + X_p} \end{array} \right.$

導納  $\bar{Y}_s = \bar{Y}_p \rightarrow \frac{1}{R_p + jX_p}$   
 $G_s = G_p = \frac{1}{R_p}$

$$R_p = \frac{R_s^2 + X_s^2}{R_s}$$

$$\bar{Z}_p = \frac{1}{\bar{Y}_p} = \frac{1}{\left(\frac{1}{R_p} + j\frac{1}{X_p}\right)(R_p)} = \frac{R_p \left[1 - j\left(\frac{R_p}{X_p}\right)\right]}{\left[1 + j\left(\frac{R_p}{X_p}\right)\right]\left[1 - j\left(\frac{R_p}{X_p}\right)\right]}$$

$$(R_p^2 + X_p^2) \leftarrow \frac{R_p \left[1 - j\left(\frac{R_p}{X_p}\right)\right] (X_p)}{\left[1 + \left(\frac{R_p}{X_p}\right)^2\right] (X_p)}$$

$$= \frac{R_p X_p^2}{R_p^2 + X_p^2} + j \frac{R_p X_p}{R_p^2 + X_p^2}$$

$\downarrow$   $\frac{R_p X_p^2}{R_p^2 + X_p^2} \rightarrow \frac{R_p \parallel X_p}{R_p}$   $\downarrow$   $\frac{R_p X_p}{R_p^2 + X_p^2} \rightarrow \frac{R_p \parallel X_p}{X_p}$