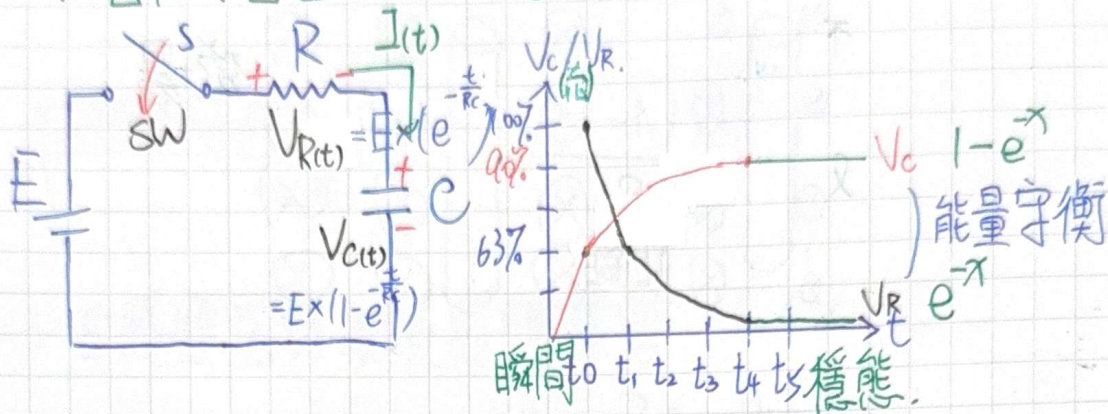


CH7. 直流暫態.

$$\therefore T \geq 5\tau$$

7-1. 電阻、電容(RC)暫態.

穩態.



$$I(t) = C \frac{dV_c(t)}{dt}$$

$$V_c(t) = E \times (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad RC = \tau \text{ 時間常數.}$$

$$E = V_R + V_c. \quad V_c = E - V_R \quad V_R = E - V_c.$$

$$I = \frac{E}{R}$$

$$I(t) = \frac{E}{R} \times e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$V_R(t) = E e^{-\frac{t}{RC}}$$

開路: 電流無限大. 短路: 電流為 0.

RC 充電瞬間.

$$C = \text{短路} \quad I = \text{MAX.}$$

RC 充電穩態.

$$C = \text{開路} \quad I \approx 0$$

$$\tau = RC$$

$\therefore RC$ 愈大 \therefore 充電時間愈長.

$$t = 0 < \tau < 5$$

暫態.

$$t \geq 5\tau$$

穩態

$$* e^{-1} = 0.368$$

$$e^{-2} = 0.135$$

$$e^{-3} = 0.05$$

$$e^{-4} = 0.02$$

$$e^{-5} \approx 0.$$

$t=0 \Rightarrow$ 開關閉合 - 瞬間. (SW)

$V_C = 0$ 短路
 $V_R = E$ 最大值
 $I = \frac{E}{R}$

$t \geq 5\tau$


$V_C = E$ 開路
 $V_R = 0$
 $I = 0$

$0 < t < 5\tau$


$V_C(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$
 $V_R(t) = E e^{-\frac{t}{\tau}}$
 $I(t) = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$

三用電表跟迴路串聯 \Rightarrow 形成迴路.

量的到電流

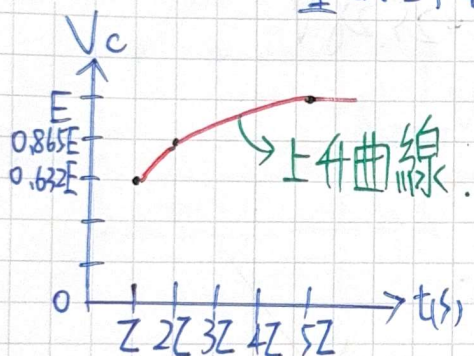

特性曲線.

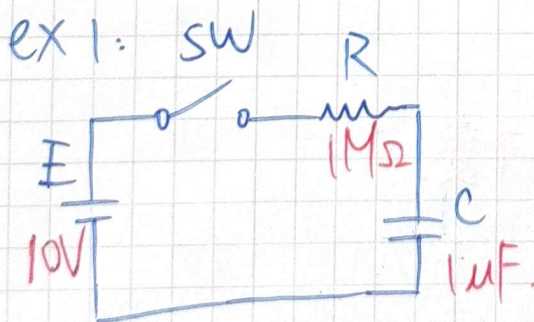

(1) 時間常數 $= 1M \times 1u = 1s$

(2) $V_C = 0V$ $I = 0A$.

(3) $V_C(2\tau) = 10 \times (1 - e^{-2}) = 8.65V$.


$V_R(t) = E - V_C = 1.35V$.

$I(t) = \frac{E}{R} e^{-2} = 1.35uA$.

(4) $t_{穩}$ $V_C = E = 10V$.

$V_R = 0V$ $I = 0A$.

	RC 充電	RC 放電
$t=0$	$V_C = 0$ $V_R = E$ $I = \frac{E}{R}$	$V_C = E$ $V_R = -V_C = -E$ $I = -\frac{E}{R}$
$0 < t < \tau$	$V_C = E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ $V_R = E \times e^{-\frac{t}{\tau}}$ $I = \frac{E}{R} \times e^{-\frac{t}{\tau}}$	$V_C = E \times e^{-\frac{t}{\tau}}$ $V_R = -E \times e^{-\frac{t}{\tau}}$ $I = -\frac{E}{R} \times e^{-\frac{t}{\tau}}$
$t \geq \tau$	$V_C = E$ $I = 0$ $V_R = 0$	$V_C = 0$ $V_R = 0$ $I = 0$

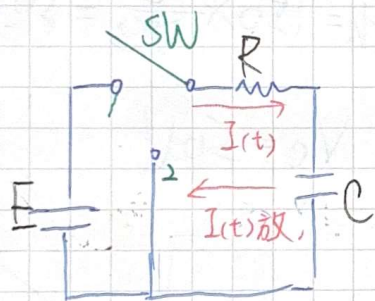

C: 先短後開
(瞬) (穩)

①. 充電

$\tau = RC$

瞬: $\begin{cases} V_C(t) = 0 \\ V_R(t) = E \\ I(t) = \frac{E}{R} \end{cases}$

$0 < \tau < \tau$: $\begin{cases} V_C(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \\ V_R(t) = E \times e^{-\frac{t}{\tau}} \\ I(t) = \frac{E}{R} \times e^{-\frac{t}{\tau}} \end{cases}$

$\tau \geq \tau$: $\begin{cases} V_C(t) = E \\ V_R(t) = 0 \\ I(t) = 0 \end{cases}$


②. 放電

瞬: $\begin{cases} V_C(t) = E \\ V_R(t) = -E \\ I(t) = -\frac{E}{R} \end{cases}$

$0 < \tau < \tau$: $\begin{cases} V_C(t) = E \times e^{-\frac{t}{\tau}} \\ V_R(t) = -V_C \\ I(t) = -\frac{E}{R} \times e^{-\frac{t}{\tau}} \end{cases}$

$\tau \geq \tau$: $\begin{cases} V_C(t) = 0 \\ V_R(t) = 0 \\ I(t) = 0 \end{cases}$

7-2. RL 暫態

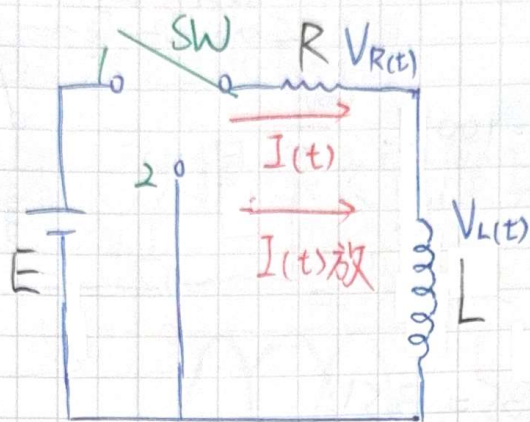

L 會以磁場形式儲存能量

L 先開後短
(瞬) (穩)

$$\tau = \frac{L}{R}$$

充電 { 瞬 $\begin{cases} V_L(t) = E \\ V_R(t) = \phi \\ I(t) = \phi \end{cases}$

$0 < t < \tau$ $\begin{cases} V_L(t) = E e^{-\frac{t}{\tau}} \\ V_R(t) = E (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \\ I(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \end{cases}$


$t \geq \tau$ $\begin{cases} V_L(t) = \phi \\ V_R(t) = E \\ I(t) = \frac{E}{R} \end{cases}$

放電 { 瞬 $\begin{cases} V_L(t) = -E \\ V_R(t) = E \\ I(t) = \frac{E}{R} \end{cases}$

$0 < t < \tau$ $\begin{cases} V_L(t) = -E e^{-\frac{t}{\tau}} \\ V_R(t) = E e^{-\frac{t}{\tau}} \\ I(t) = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \end{cases}$

$t \geq \tau$ $\begin{cases} V_L(t) = \phi \\ V_R(t) = \phi \\ I(t) = \phi \end{cases}$

ex1.

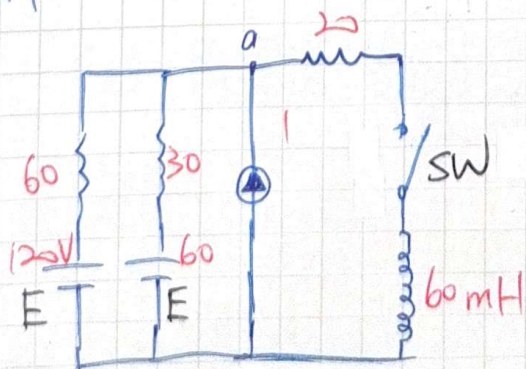

$$\frac{V_{ab} - 12}{60} + \frac{V_{ab} - 60}{30} = 1$$


$$V_{ab} + 120 + 2V_{ab} - 120 = 60$$

$$3V_{ab} = 300 \quad V_{ab} = 100V$$

$$R_{th} = 60 // 30 = 20\Omega$$

$$(1) \tau = \frac{60 \times 10^{-3}}{240} = 1.5 \text{ ms}$$
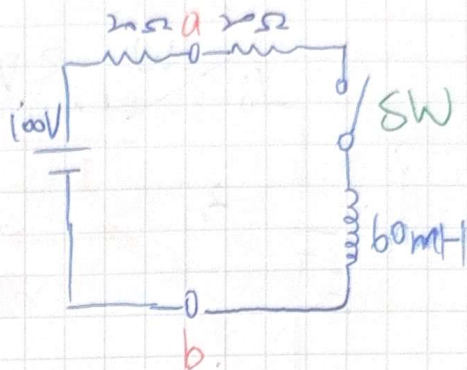
$$(2) t=0. \quad I_L = 0 \text{ A} \quad V_L = 100 \text{ V}$$



$$(3) t = 3 \text{ ms}$$


$$V_L = 100 \times e^{-2} = 100 \times 0.135 = 13.5 \text{ V}$$

$$I_L = \frac{86.5}{40} = 2.1625 \text{ A}$$

$$(4) t = 7.5 \text{ ms}$$

$$V_R = 100 \times \frac{20}{240} = 50 \text{ V} \quad \text{分壓}$$

ex2:

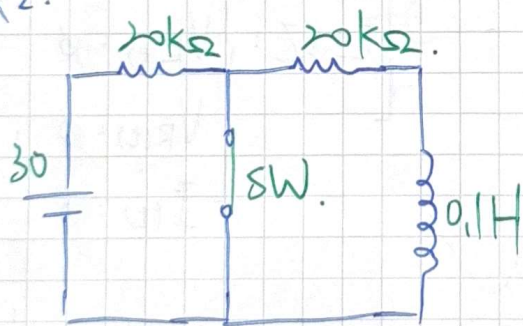

$$(1) \tau = \frac{0.1}{2 \times 10^3} = 5 \mu\text{s}$$

$$(2) I = \frac{30}{50k} = 0.6 \text{ mA} \quad \text{未閉合穩}$$

$$V_L = -V_R = -0.6 \times 10^{-3} \times 20 \times 10^3 = -12 \text{ V} \quad \text{閉合瞬}$$